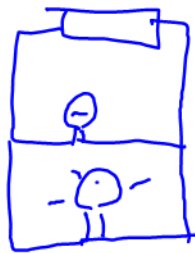


موازی - ولت سنج - وولتاژ - ولت ن  
 $V = \Delta \text{ اختلاف پتانسیل}$

$I = \text{شدت جریان الکتریکی}$

متوای (سری) - آمپرسنج -  $A \rightarrow \text{آمپر}$



فرمول

مقاومت الکتریکی  $R$

اهمیت  
اهم سنج  $\Omega$

$$V = R \times I$$



$$\frac{V}{I} = \frac{2.0}{0.5} = 4 \text{ اهم}$$



$$\frac{V}{I} = R$$

$$2.0 \times 0.5 = 1.0$$